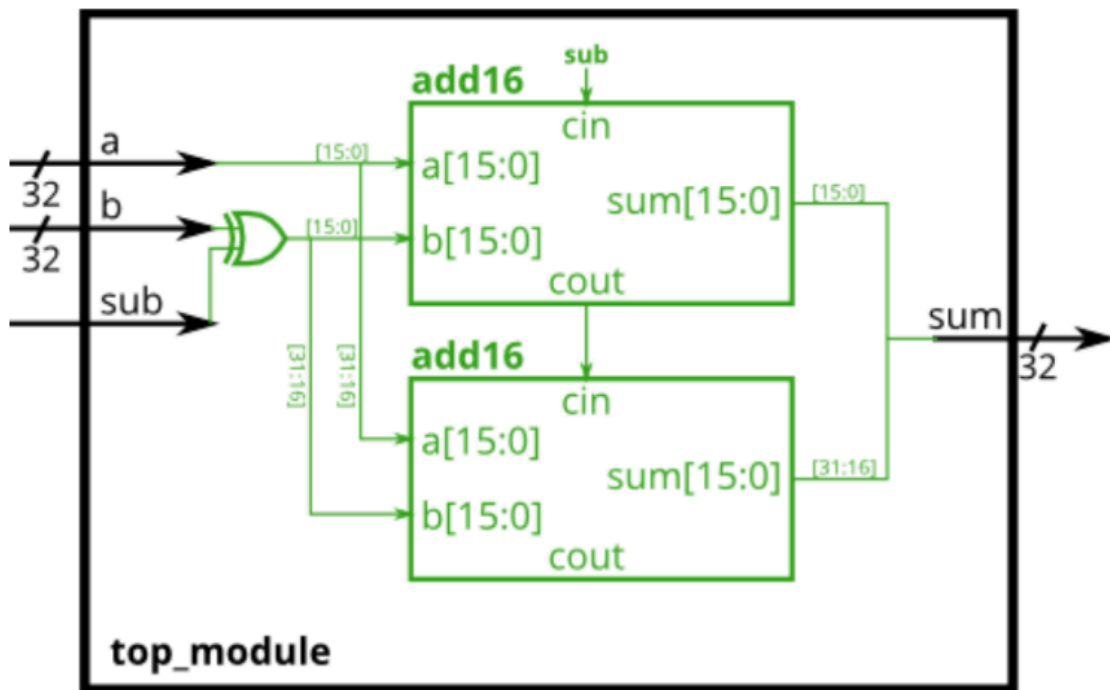


**KARTHICK RAJA B**  
**126004121**

**Given:**

You have to design a 16-bit adder module, which you need to instantiate twice:  
module add16 (input[15:0] a, input[15:0] b, input cin,  
output[15:0] sum, output cout );



**Verilog Code:**

```
module RTL_Day_11(a,b,sub,sum);  
input [31:0] a,b;  
input sub;  
output [31:0] sum;  
wire w1;  
wire[31:0] w2;  
assign w2=(b[31:0]^{32{sub}});  
add16 a1 (a[15:0],w2[15:0],sub,sum[15:0],w1);  
add16 a2 (a[31:16],w2[31:16],w1,sum[31:16],cout);  
endmodule
```

### Testbench code:

```
module test_bench_tb11 ();
reg [31:0] a,b;
reg sub;
wire [31:0] sum;

RTL_Day_10 s1 (a,b,sub,sum);
initial
begin

a={32{1'b1}}; b={32{1'b0}}; #100;
a={32{1'b1}}; b={32{1'b1}}; #100;
a={32{1'b1}}; b={16{2'b10}}; #100;
a={16{2'b01}}; b={32{1'b0}};

end
endmodule
```

### Functional Simulation:

